## PTC3314 - Ondas e Linhas

2º Exercício de Simulação Computacional

Guilherme Fortunato Miranda, Nº USP: 13683786

João Pedro Dionizio Calazans, Nº USP: 13673086


Thomas de Castro Hess,  $N^{o}$  USP: 11806090

Turma 02 – Grupo B

27 de Outubro de 2024

A tabela de respostas é apresentada ao final do documento, anexadas.

1.

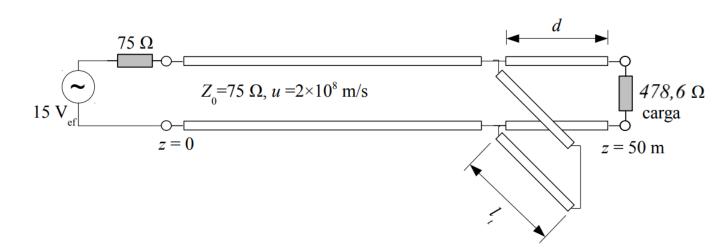

As simulações, gráficos e cálculos para este item foram feitas através do software Octave.

a) 
$$P_d = \frac{E_g^2}{4R_g} = 0,75 \text{ W}$$

**b)** 
$$d_{min} = 0,380 \text{ m}$$

$$\rho_d = \rho_L \ e^{-j\frac{4\pi}{\lambda}d}, \ \rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$y_d = \frac{Z_0}{Z_d}, \ Z_d = Z_0 \frac{1 + \rho_d}{1 - \rho_d}$$

c) 
$$b = 2, 13$$
  
 $y_d = 1 + jb = 0,9998 + j \ 2,1300 \approx 1 + j \ 2,13$ 

**d)**  $l_t = 0,1397 \text{ m}$ 

Entrada do toco: 
$$Z_t = \frac{Z_0}{-jb}, \ \rho_t = \frac{Z_t - Z_0}{Z_t + Z_0} = \frac{\frac{1}{-jb} - 1}{\frac{1}{-jb} + 1}$$

Final do toco (curto):  $Z_{l_t} = 0$ ,  $\rho_{l_t} = 1 \angle 180^{\circ}$ 

$$arg\{\rho_t\} = arg\{\rho_{l_t}\} - \frac{4 \times 180^{\circ}}{\lambda} l_t$$


$$l_t = \frac{\lambda}{4} (1 - \frac{arg\{\rho_t\}}{180^\circ})$$

e) i - Linha sem toco paralelo

$$\rho_{ent} = \rho_L \ e^{-j\frac{4\pi}{\lambda}L}, \ Z_{ent} = Z_0 \frac{1 + \rho_{ent}}{1 - \rho_{ent}}$$

$$I_{ent} = \frac{E_g}{Z_{ent} + R_g}$$

$$P_L = P_{ent} = |I_{ent}|^2 R_{ent}$$

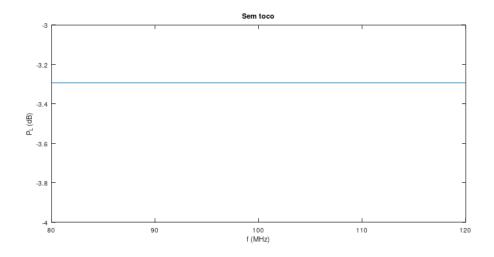

$$P_{max} = P_L (cte) = 0,35137 W = -3,29297 dB$$
e BW = 0

e) ii - Toco localizado em  $d_{min}$ 

Antes do toco:


$$\rho_d^- = \rho_L \ e^{-j\frac{4\pi}{\lambda}d_{min}}$$

Após o toco:

$$Y_d = \frac{1}{Z_0} \cdot \frac{1 - \rho_d}{1 + \rho_d} - j\frac{b}{Z_0}$$

$$\rho_d^+ = \frac{\frac{1}{Y_d} - Z_0}{\frac{1}{Y_d} + Z_0}$$

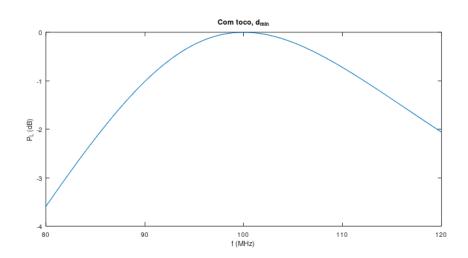
$$\rho_{ent} = \rho_d \ e^{-j\frac{4\pi}{\lambda}(L-d)}$$



$$P_{max} = P_d = 0,75 \ W = 0 \ dB$$

 $\mathrm{BW} = \mathrm{de}~85.8~\mathrm{MHz}$ a após de 119,6  $\mathrm{MHz} = 33.8~\mathrm{MHz}$ 

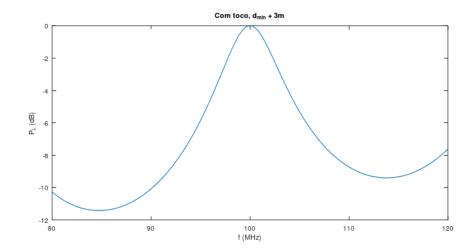e) iii - Toco localizado em  $d_{min} + 3m$ 



$$P_{max} = P_d = 0,75 W = 0 dB$$

 $\mathrm{BW} = \mathrm{de} \ 97.8 \ \mathrm{MHz}$ a 102,4  $\mathrm{MHz} = 4.6 \ \mathrm{MHz}$ 

f) Para valores maiores de d, a largura de banda diminui de valor, em uma taxa menor. Porém, caso o aumento se dê no valor específico do comprimento de onda de cada frequência da amostragem, o valor deve se manter igual ao sem esta parcela múltipla.

3 m, por exemplo, tem comportamento equivalente a  $(3 + \frac{\lambda}{2})$  m, ou até a  $(3 + 9\frac{\lambda}{2})$  m. Simulações extras para casos condizentes estão apresentadas a seguir.


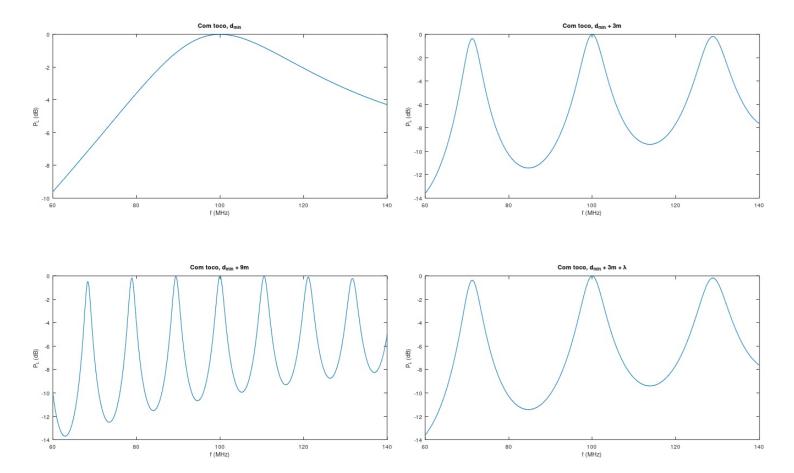



Figura 1: Simulações adicionais da questão 1

2.

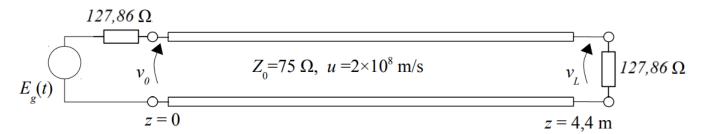


$$E_g(t) = 15 H(t) \cos(2\pi f_0 t)$$
 V  $f_0 = 100 MHz$ 

$$Z_g=Z_L=127,86~\Omega$$

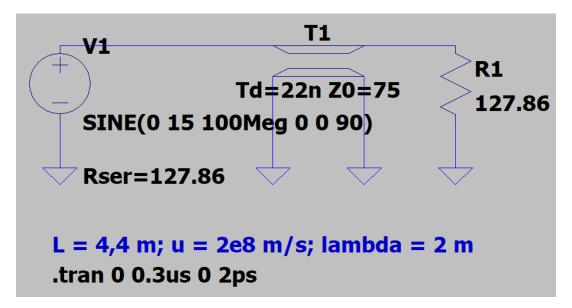


Linha simulada através do software LTspice

**a**)

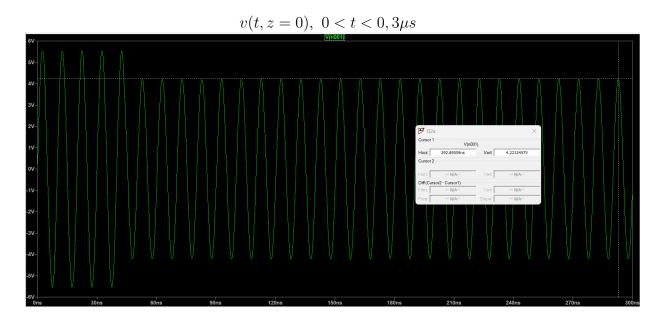



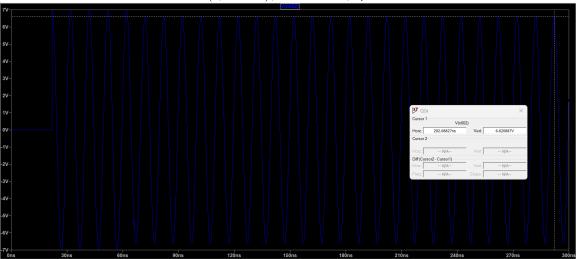

Observados do gráfico:

$$V(z=0)_{regime} = 4,213149 V$$

$$V(z = L)_{regime} = 6,620887 V$$

Valores esperados:

$$\rho_{ent} = \rho_L e^{-j\frac{4\pi}{\lambda}L}, \ Z_{ent} = Z_0 \cdot \frac{1 + \rho_{ent}}{1 - \rho_{ent}}$$


$$V(z=0) = Eg \cdot \frac{Z_{ent}}{Z_{ent} + R_q}$$

$$V(z=L) = V^{+}(0)(1+\rho_{L}) \ e^{-j\frac{4\pi}{\lambda}L} = V(0) \cdot \frac{1+\rho_{L}}{1+\rho_{ent}} \cdot e^{-j\frac{4\pi}{\lambda}L}$$

$$V(z=0)_{regime} = 4,2231 \ V$$

$$V(z=L)_{regime} = 6,6220 V$$

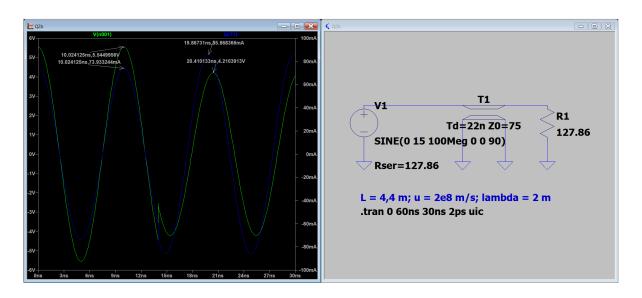b)  $v(t, z = 0), i(t, z = 0), 30 \ ns < t < 60 \ ns$ 



$$\begin{split} Z_{t<44~ns} &= \frac{5,5449956~V}{73,933244~mA} = 75,0 \angle 0~\Omega \\ Z_{t>44~ns} &= \frac{4,2103913~V}{85,868366~mA} = 49,033 \angle -16,542^\circ~\Omega = (46,20872-j~16,40116)~\Omega \end{split}$$


Calculados a partir de valores retirados dos gráficos.

A defasagem foi calculada como:

$$(19,86731-20,410133) \ ns \times 360^{\circ} \times 100 \ MHz = -16,542^{\circ}$$

E a mesma tem ocorrência devido a mudança decorrida pela reflexão da onda vinda pela carga, que passou a agir neste ponto da linha neste momento, de  $t = 44 \ ns$ .

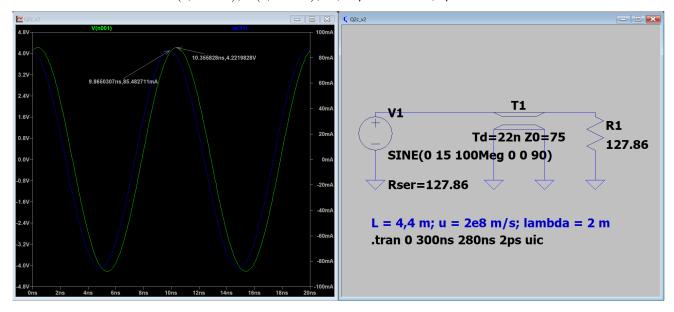c) 
$$v(t, z = 0), i(t, z = 0), 0, 28\mu s < t < 0, 3\mu s$$



Valor observado:

$$Z(z=0) = \frac{4,2219828 \ V}{85,482711 \ mA} = 49,39 \angle -17,669^{\circ} \ \Omega = (47,06-j \ 14,99) \ \Omega$$

Valor esperado:

$$Z(z=0) = 49,403\angle - 18,192^{\circ} \Omega = (46,933 - j 15,424) \Omega$$

Com uma defasagem de  $-0.4908ns = -17.669^{\circ}$  (a  $100 \mathrm{MHz}$ ), os valores determinados a partir dos encontrados graficamente (através dos cursores) e os teóricos calculados são coerentes, ainda que a simulação não esteja perfeitamente em regime (como foi determinado pelos valores esperados) e a obtenção visual de pontos do gráfico implique em erros intrínsecos.

## Anexo - TABELA DE RESPOSTAS

| Questão | Parâmetro                              | Valor                              |
|---------|--|------------------------------------|
| 1-a     | $P_d =$                                | 0,75 W                             |
| 1-b     | $d_{min} =$                            | $0.38 \mathrm{\ m}$                |
| 1-c     | b =                                    | $2{,}13~\mathrm{S/S}$              |
| 1-d     | $l_t =$                                | 0,1397  m                          |
| 1-e-i   | $P_{max}$ (sem toco)                   | -3,29297  dB                       |
| ii      | $P_{max}(d=d_{min})$                   | 0 dB                               |
| ii      | $BW \ (d = d_{min})$                   | 33,8 MHz                           |
| iii     | $P_{max}(d=3m+d_{min})$                | 0 dB                               |
| iii     | $BW \ (d = 3m + d_{min})$              | $4.6 \mathrm{MHz}$                 |
| 1-f     | Como muda BW?                          | Para valores maiores de d,         |
|         |  | a largura de banda diminui         |
|         |  | de valor. Porém, caso o au-        |
|         |  | mento se dê no valor específico    |
|         |  | do comprimento de onda de          |
|         |  | cada frequência do sweep,          |
|         |  | o valor deve se manter igual       |
|         |  | ao sem esta parcela múltipla.      |
| 2-a     | $V_0$ - esperado                       | 4,2231 V                           |
|         | $V_0$ - observado                      | 4,213149 V                         |
|         | $V_L$ - esperado                       | 6,6220  V                          |
|         | $V_L$ - observado                      | 6,620887  V                        |
| 2-b     | Z(z=0, t<44ns)                         | $75 + j0 \Omega$                   |
|         | Z(z=0, t > 44ns)                       | $46,20872 - j \ 16,40116 \ \Omega$ |
| 2-c     | $Z(z = 0; 0, 28\mu s < t < 0, 3\mu s)$ | $47,06-j\ 14,99\ \Omega$           |

Tabela 1: Tabela de respostas